جذاذة الوحدة 2: التصرف العام للدارة

المستوى : السنة الأولى من سلك الباكالوريا علوم تجريبية — المادة : الفيزياء

الجزء الثاني : الكهرباء التحريكية — المدة 23س

• معرفة أن الطاقة الممنوحة من طرف المولد تساوي الطاقة المكتسبة من طرف المستقبلات • معرفة مردود المستقبل ومردود المولد والمردود الكلي • القيام بتنبؤات كمية عند انجاز أو تغيير دارة انطلاقا من العلاقة $I = \frac{E}{R_{eq}}$ • دراسة العوامل المؤثرة على الطاقة الممنوحة من طرف مولد لباقي الدارة : - تأثير القوة الكهرمحركة E -تأثير المقاومات وكيفية تجميعها • معرفة حدود اشتغال المولدات و المستقبلات	**الوحدة 2 : التصرف العام للدارة** **1. انحفاظ الطاقة في دارة كهربائية** **2. توزيع الطاقة الكهربائية خلال مدة زمنية** 2.1. على مستوى مستقبل 2.2. على مستوى مولد **3. تجميع مولد ومستقبلات** **4. العوامل المؤثرة على الطاقة الممنوحة من طرف مولد في دارة مقاومية** 4.1. تأثير القوة الكهرمحركة 4.2. تأثير المقاوميات وكيفية تجميعها **5. حدود اشتغال المولدات والمستقبلات**	الكتاب المدرسي • تغديات مستمرة مثبة قابلة للضبط • مولدات ذي مقاومة غير مهملة • معدلات • قواطع التيار • موصلات اوميات • فولطمترات • أسلاك الربط • امبيرمترات • الكتاب المدرسي • السبورة • وسائل التكنولوجيا الحديثة	• طرح أسئلة حول المكتسبات السابقة • توزيع المعدات التجريبية • طرح أسئلة توجيهية • الإشراف والتوجيه •إعطاء التعاريف •إعطاء المصطلحات العلمية	• الإجابة على الأسئلة القبلية • انجاز المناولة1 واستثمار نتائجها • انجاز المناولة2 واستثمار نتاجها • انجاز المناولة3 واستثمار نتائجها • الإجابة على الأسئلة التوجيهية	• التشخيصي (قبلي): أسئلة شفاهية وكتابية • التكويني (تدريجي): استثمار نتائج الأنشطة • الإجمالي: تمارين توليفية فرض منزلي	**5س**